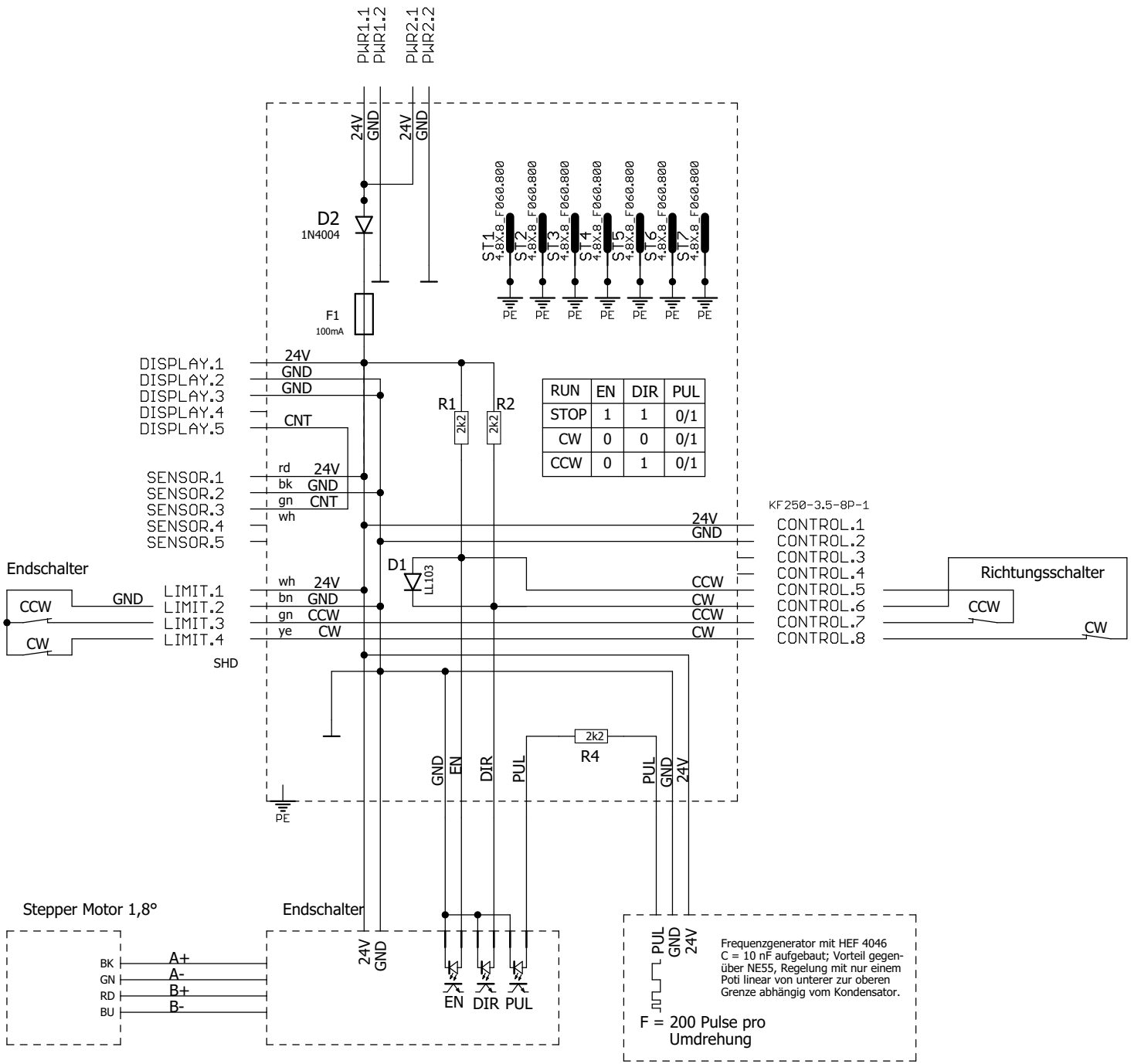

RUN	EN	DIR	PUL
STOP	1	1	0/1
CW	0	0	0/1
CCW	0	1	0/1

Ansteuerung eines Steppers mit einfachen Schaltern und einem einfachen Pulsgenerator (Eigenbau mit HEF4046).